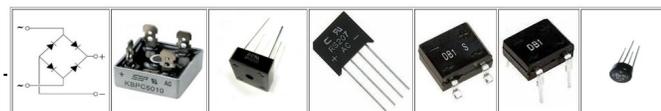


# ДИОДНЫЙ МОСТ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ПРОДАЖА В МИНСКЕ

Код для заказа	Фото	Корпус	Схема	Уобр	Упрям	Ипрям	Примечание	Траб
DF06M-E3/45 (VISHAY)		DFM						
DF06S-E3/77 (VISHAY)		D-71	—	—				
GBL08-E3/51 (VISHAY)		GBL	—	—				
GBPC2508W-E4/51 (VISHAY)		GBPC-W	—	—				
GSIB2580-E3/45 (VISHAY)		GSIB-5S	—	—				
MB2S-E3/80 (VISHAY)		TO-269AA	—	—				
MB6S-E3/80 (VISHAY)		TO-269AA	—	—				
SEMIX341D16S (SMK)		SEMIX13D/T						
SKB25/04 (SMK)		—	—	—	—			
SKB25/12 (SMK)		GBPC-A						
SKB30/08A1 (SMK)		SKB/D30	—	—	—			
SKB30/16A1 (SMK)		SKB30/16						
SKB60/12 (SMK)		SEMIPONT2						
SKD100/04 (SMK)		—	—	—	—			
SKD100/12 (SMK)		SEMIPONT2	—	—				
SKD110/12 (SMK)		SKD110						
SKD110/16 (SMK)		SEMIPONT4						
SKD160/12 (SMK)		SEMIPONT4						
SKD160/16 (SMK)		DJW12_7.0						
SKD210/12 (SMK)		SEMIPONT7	—	—	—	—		
SKD25/12 (SMK)		SKD25				—		
SKD25/16 (SMK)		SKD25	—	—	—	—		
SKD30/08A1 (SMK)		SKB/D30				—		
SKD30/12A1 (SMK)		SKB/D30				—		
SKD31/12 (SMK)		SEMIPONT1					—	
SKD31/16 (SMK)		semipont1					—	
SKD33/16 (SMK)		SKD33				—		



MDS100-1800V



SKD53/16 (SMK)	SKD50						—
SKD62/12 (SMK)	SEMIPONT3	—	—	—	—		—
SKD82/16 (SMK)	SEMIPONT3						—
SKD83/16 (SMK)	BRIDGERECT						—
B6S (DC)	DB-1MS						
BR310 (DC)	BR-3					—	
DB103 (DC)	DB-1	—	—	—	—		—
DB104 (DC)	DB-1					—	
DB104S (DC)	DB-1S	—	—	—	—		—
DB105 (DC)	DB-1					—	
DB105S (DC)	DB-1S					—	
DB106 (DC)	DB-1					—	
DB106S (DC)	DB-1S					—	
DB107 (DC)	DB-1					—	
DB107S (DC)	DB-1S					—	
DB107S T/R (DC)	DB-1S	—	—	—	—		—
GBU6K (DC)	—	—	—	—	—		—
GBU8J (DC)	GBU	—	—	—	—		—
KBL04 (DC)	KBL		—	—	—		—
KBL06 (DC)	SIP4-5					—	
KBL08 (DC)	SIP4-5					—	
KBPC1006 (DC)	KBPC-8[10]						—
KBPC1008 (DC)	KBPC-8[10]			—	—	—	—
KBPC1010 (DC)	KBPC-8[10]						—
KBPC1506 (DC)	MB-25					—	
KBPC1508 (DC)	MB-25		—	—	—		—
KBPC1510 (DC)	MB-25					—	
KBPC2502 (DC)	MB-25					—	

KBPC2504 (DC)	MB-25	—	—	—	—
KBPC2506 (DC)	MB-25				—
KBPC2508 (DC)	MB-25	—	—	—	—
KBPC2508W (DC)	MB-25W	—	—	—	—
KBPC2510 (DC)	KBPC-8[10]				—
KBPC3502 (DC)	MB-25				—
KBPC3506 (DC)	MB-25				—
KBPC3508 (DC)	MB-25	—	—	—	—
KBPC3510 (DC)	MB-25				—
KBPC5002 (DC)	MB-25	—	—	—	—
KBPC5010 (DC)	MB-25				—
KBPC5010W (DC)	MB-25W	—	—	—	—
KBPC602 (DC)	BR-6				—
KBPC606 (DC)	D-72				—
KBPC608 (DC)	BR-6	—	—	—	—
KBPC610 (DC)	BR-6				—
KBPC806 (DC)	KBPC-8[10]				—
KBPC808 (DC)	KBPC-8[10]				—
KBU10J (DC)	KBU			—	
KBU10K (DC)	KBU	—	—	—	—
KBU10M (DC)	KBU			—	
KBU6B (DC)	KBU	—	—	—	—
KBU6B (DIOTEC)	KBU	—	—	—	—
KBU6G (DC)	KBU	—	—	—	—
KBU6J (DC)	KBU	—	—	—	—
KBU6K (DC)	KBU	—	—	—	—
KBU6K (DIOTEC)		—	—	—	—
KBU6M (DC)	KBU			—	

KBU8D (DC)	KBU	—	—	—	—	—	—
KBU8J (DC)	KBU	—	—	—	—	—	—
KBU8M (DC)	KBU					—	
MB5010 (DC)	MB-25	—	—	—	—		—
MB8S (DIOTEC)		—	—	—	—	—	—
MB8S Slim package. 1.6mm high							
RS206 (DC)	RS-2					—	
RS207 (DC)	RS-2					—	
RS405 (DC)	KBL					—	
RS406 (DC)	KBL					—	
RS407 (DC)	KBL					—	
RS605 (DC)	KBU					—	
W04M (DC)	DO-9x5					—	
W06M (DC)	DO-9x5					—	
W08M (DC)	DO-9x5					—	
W10M (DC)	DO-9x5					—	
2KBP06 (EIC)	KBP	—	—	—	—		—
2KBP08PBF (VISH/IR)	D-44	—	—	—	—		—
2KBP10 (EIC)		—	—	—	—		—
2W10M (MIC)	WOBM					—	
BR310 (MIC)	BR-3					—	
DB107 (KINGTRON)	DB-1	—	—	—	—		—
DB107 (MIC)	DB-1					—	
DB107 (YJ)	DB-1	—	—	—	—		—
DB107S (KINGTRON)	DB-1S	—	—	—	—		—
DB107S (MIC)	DB-1S	—	—	—	—		—
DB107S (YJ)	DB-1S	—	—	—	—		—
DB107S T/R (MIC)	DB-1S	—	—	—	—		—
DF005S (FAIR)		—	—	—	—		—

DF01M (FAIR)		DIP4-400-2.54						—
DF01S (DI)	—	—	—	—	—	—	—	
DF01S (FAIR)		D-71						—
DF02S (FAIR)		4-SMD	—	—	—	—		—
DF04M (FAIR)		D-70						—
DF04S (FAIR)		4-Pin SDIP	—	—	—	—		—
DF06M (FAIR)		DIP4-400-2.54						—
DF06S (FAIR)		SDIP 4L	—	—	—	—		—
DF08M (DI)	—	—	—	—	—	—	—	
DF08M (FAIR)		D-70						—
DF08S (FAIR)		D-71						—
DF10M (FAIR)		D-70						—
DF10S (FAIR)		D-71						—
GBPC2506/1 (GI)		GBPC-W	—	—	—	—		—
GBPC3506W (FAIR)		GBPC-W	—	—	—	—		—
HSMS-2808-BLKG (AVAGO)		SOT143						до
MB1S (FAIR)	4-SOIC	—	—					
MB2S (FAIR)	DB-1S	—	—					
MB2S (YJ)	DB-1S	—	—	—	—			—
MB4S (FAIR)	TO-269AA	—	—					
MB4S (MCC)	MBS1	—	—	—	—			—
MB4S-TP								
MB4S (YJ)	MBS1	—	—	—	—			—
MB6S (FAIR)	SOIC-4	—	—					
MB6S (MCC)	MBS1	—	—	—	—			—
MB6S -TP								
MB6S (MIC)	MBS1	—	—	—	—			—
MB6S (YJ)	TO-269AA	—	—	—	—			—
MB8S (FAIR)	SOIC-4	—	—					
MB8S (MIC)	MBS1	—	—	—	—			—

MB8S-TR MB8S (YJ)	MBS1	—	—	—	—	—	—	—
MDB6S (FAIR)	4-SMD	—	—	—	—	—	—	—
RS207 (MIC)	RS-2	—	—	—	—	—	—	—
SDB107 (MCC)	DB-1S	—	—	—	—	—	—	—
VS-110MT160KPBF (VISH/IR)	INT-A PAK	—	—	—	—	—	—	—
VS-26MB60A (VISH/IR)	TO-220AC	—	—	—	—	—	—	—
VS-26MB80A (VISH/IR)	D-34A	—	—	—	—	—	—	—
VS-26MT80 (VISH/IR)	TO-220AC	—	—	—	—	—	—	—
VS-36MB160A (VISH/IR)	D-34A	—	—	—	—	—	—	—
VS-36MB40A (VISH/IR)	D-34	—	—	—	—	—	—	—
VS-36MB60A (VISH/IR)	D-34	—	—	—	—	—	—	—
VS-36MB80A (VISH/IR)	D-34A	—	—	—	—	—	—	—
VS-36MT120 (VISH/IR)	D-34A	—	—	—	—	—	—	—
VS-36MT160 (VISH/IR)	D-63	—	—	—	—	—	—	—
VS-36MT80 (VISH/IR)	D-63	—	—	—	—	—	—	—
VS-60MT160KPBF (VISH/IR)	MTK	—	—	—	—	—	—	—
VS-70MT120KPBF (VISH/IR)	INT-A PAK	—	—	—	—	—	—	—
VS-GBPC3508W (VISH/IR)	GBPC-W	—	—	—	—	—	—	—
VTO110-14IO7 (IXYS)	VTO110-14IO7	—	—	—	—	—	—	—
DF02M (IR)	D-70	—	—	—	—	—	—	—
DF06S (IR)	D-71	—	—	—	—	—	—	—
DF08S (IR)	D-71	—	—	—	—	—	—	—
DF10S (IR)	—	—	—	—	—	—	—	—
2KBP01 (VISHAY)	D-44	—	—	—	—	—	—	—
2KBP04PBF (VISHAY)	D-44	—	—	—	—	—	—	—
2KBP06PBF (VISHAY)	D-44	—	—	—	—	—	—	—
3KBP06M-E4/45 (VISHAY)	—	—	—	—	—	—	—	—

3КBP06M-E4/51 (VISHAY)	KBPM	—	—	—	—	—	—
3КBP08M-E4/51 (VISHAY)		—	—	—	—	—	—
DF04M-E3/45 (VISHAY)		—	—	—	—	—	—
DF04S-E3/77 (VISHAY)		—	—	—	—	—	—
DF08M-E3/45 (VISHAY)	D-70						—
DF08S-E3/45 (VISHAY)	D-71	—	—	—	—	—	—
GBPC3508W-E4/51 (VISHAY)	GBPC-W			—	—	—	—
GSIB2560-E3/45 (VISHAY)	GSIB-5S			—	—	—	—
PB3010-E3/45 (VISHAY)		—			—		—
PB4008-E3/45 (VISHAY)		—					
PB4010-E3/45 (VISHAY)		—			—		—
RMB2S-E3/80 (VISHAY)		—					
RMB4S-E3/45 (VISHAY)		—					
RMB4S-E3/80 (VISHAY)		—					
SKB 30/12 A1 (SMK)		—	—	—	—	—	—
SKB25/08 (SMK)		—	—	—	—	—	—
SKB25/16 (SMK)		—				—	
SKB30/04A1 (SMK)	SKB/D30			—	—	—	—
SKB30/12A1 (SMK)	SKB/D30						—
SKB52/08 (SMK)		—	—	—	—	—	—
SKB52/12 (SMK)		—	—	—	—	—	—
SKD 53/16 (SMK)		—	—	—	—	—	—
SKD 62/16 (SMK)		—	—	—	—	—	—
SKD100/16 (SMK)		—	—	—	—	—	—
SKD160/18 (SMK)	SEMIPONT4			—	—	—	—
SKD210/16 (SMK)	SEMIPONT4			—	—	—	—
SKD2508 (SMK)		—	—	—	—	—	—
SKD30/16A1 (SMK)	SKB/D30			—	—	—	—

SKD31/14 (SMK)	—	—	—	—	—	—	—
SKD51/12 (SMK)	—	—	—	—	—	—	—
SKD60/12 (SMK)	SEMIPONT2	—	—	—	—	—	—
BR32 (DC)	BR-3				—		
BR34 (DC)	BR-3				—		
BR38 (DC)	BR-3				—		
DB103S (DC)	DB-1S	—	—	—	—	—	—
DB103S B/P							
GBU8D (DC)	GBU	—	—	—	—	—	—
GBU8K (DC)	GBU	—	—	—	—	—	—
GBU8M (DC)	GBU	—	—	—	—	—	—
KBPC1001 (DC)	KBPC-8[10]				—	—	—
KBPC1501 (DC)	MB-25		—	—	—		—
KBPC1502 (DC)	MB-25						—
KBPC3504 (DC)	MB-25		—	—	—		—
KBPC5001 (DC)	MB-25		—	—	—		—
KBPC5004 (DC)	MB-25		—	—	—		—
KBPC5008 (DC)	MB-25		—	—	—		—
KBPC601 (DC)	BR-6	—	—	—		—	
KBPC604 (DC)	BR-6	—	—	—		—	
KBPC802 (DC)	KBPC-8[10]						—
KBPC810 (DC)	KBPC-8[10]						—
KBU4D (DC)	KBU	—	—	—	—		
KBU4K (DC)	KBU	—	—	—	—		
KBU8G (DC)	KBU	—	—	—	—		
KBU8K (DC)	—	—	—	—	—		
RS603 (DC)	KBU				—		
W01M (DC)	DO-9x5					—	
160MT160KB (VISH/IR)	INT-A PAK						—

1КАВ05Е (VISH/IR)	D-38	—	
26МВ40А (VISH/IR)	D-34А	—	
26МВ60А (VISH/IR)	D-34А	—	
2КВВ80R (VISH/IR)	D-37	—	
2Д906А (Россия)	КБЮ-6-2		
36МВ160А (VISH/IR)	D-34А	—	
36МВ160АРВF (VISH/IR)	D-34А		—
36МВ80А (VISH/IR)	D-34А	—	
36МТ120РВF (VISH/IR)	D-34А	—	
36МТ60 (VISH/IR)	D-63	—	
70МТ120КВ (VISH/IR)	INT-A PAK	—	
90МТ160КВ (VISH/IR)	INT-A PAK	—	
FBS10-06SC (IXYS)	ISOPLUS I4-PAC		до
FBS16-06SC (IXYS)	ISOPLUS I4-PAC		до
GBPC2506W (VISH/IR)	GBPC-W	—	
GBPC2508W (VISH/IR)	GBPC-W	—	
GBPC2510W (VISH/IR)	GBPC-W	—	
GBPC2512W (VISH/IR)	GBPC-W	—	
GBPC3508W (VISH/IR)	GBPC-W	—	
GBU4M (FAIR)	—	—	—
HSMS-2818-BLKG (AVAGO)	SOT143		до
HSMS-2828-BLKG (AVAGO)	—	RF	до
HSMS-282P-BLKG (AVAGO)	—	RF	до
HSMS-286P-BLKG (AVAGO)	SOT-323-6		RF до
KBPC102 (VISH/IR)	D-46	—	
KBPC110 (VISH/IR)	D-46	—	
KBPC602 (VISH/IR)	D-72	—	
KBPC606 (VISH/IR)	D-72	—	

KBPC608 (VISH/IR)	D-72	—						
KBPC802PBF (VISH/IR)	D-72	—						
KBPC806 (VISH/IR)	D-72	—						
KBPC808PBF (VISH/IR)	D-72	—						
MDB10S (FAIR)	—	—	—	—	—	—		
MDB8S (FAIR)	—	—	—	—	—	—		
RMB2S-E3/45 (VISH/IR)		—					—	
VS-26MT120 (VISH/IR)	D-63	—	—	—	—	—		
VS-36MB10A (VISH/IR)	SMC							
VS-60MT120KPBF (VISH/IR)	INT-A PAK	—	—	—	—	—	—	
VS-60MT80KPBF (VISH/IR)	INT-A PAK	—	—	—	—	—	—	
VS-GBPC2508A (VISH/IR)		—	—	—	—	—	—	
VS-GBPC2512W (VISH/IR)		—	—	—	—	—	—	
VS-KBPC802PBF (VISH/IR)		—					—	
КД906А (Россия)	КБЮ-6-2							
L6210 (ST)	DIP16	2 независимых моста из диодов Шоттки					—	—
110MT140KB (IR)	INT-A						—	
112MT120KB (IR)	INT-A						—	
130MT120KB (IR)	INT-A						—	
160MT160KB (IR)	INT-A						—	
1KAB05E (IR)	D-38					—		
1KAB80EPBF (IR)	D-38					—		
26MB120A (IR)	D-34A						—	
26MB120APBF (IR)	D-34A						—	
26MB160A (IR)	D-34A						—	
26MB40A (IR)	D-34A						—	
26MB60A (IR)	D-34A						—	

26MB80A (IR)	D-34A	—
26MB80APBF (IR)	D-34A	—
26MT100 (IR)	D-63	—
26MT40 (IR)	D-63	—
26MT60 (IR)	D-63	—
26MT80 (IR)	D-63	—
26MT80PBF (IR)	D-63	—
2KBB80R (IR)	D-37	—
2KBP04 (IR)	D-44	—
2KBP10 (IR)	D-44	—
36MB120A (IR)	D-34A	—
36MB140APBF (IR)	D-34A	—
36MB160A (IR)	D-34A	—
36MB160APBF (IR)	D-34A	—
36MT120PBF (IR)	D-63	—
36MT140PBF (IR)	D-63	—
36MT60 (IR)	D-63	—
36MT80 (IR)	D-63	—
36MB40A (IR)	D-34A	—
36MB60A (IR)	D-34A	—
36MB80A (IR)	D-34A	—
4GBL08 (IR)	GBL	—
4GBU06 (IR)	GBL	—
51MT80KB (IR) Упрям: 1.17 В; Ипрям: 55 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост; Уобр: 800 В;	
52MT140KB (IR) 1.4 кВ; Упрям: 2.68 В; Ипрям: 55 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр:	
6GBU08 (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 6 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBU]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В;	

70MT120KB (IR) 1.2 кВ; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А
70MT160KB (IR) 1.6 кВ; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А
70MT80KB (IR) 800 В; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр: 800 В; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А
8GBU06 (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 8 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-40]; Схема: 4Мост; Уобр: 600 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 8 А
8GBU10 (IR) 1 В; Ипрям: 8 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBU]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ; Упрям: 1 В; Ипрям: 8 А
90MT120KB (IR) Упрям: 1.65 В; Ипрям: 90 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 1.65 В; Ипрям: 90 А
90MT140KB (IR) 1.4 кВ; Упрям: 1.65 В; Ипрям: 90 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.4 кВ; Упрям: 1.65 В; Ипрям: 90 А
90MT160KB (IR) Упрям: 890 мВ; Ипрям: 90 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 890 мВ; Ипрям: 90 А
93MT160KB (IR) 1.6 кВ; Упрям: 890 мВ; Ипрям: 90 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 890 мВ; Ипрям: 90 А
DF005M (IR) 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]; Схема: 4Мост; Уобр: 50 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А
DF005S (IR) 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-71]; Схема: 4Мост; Уобр: 50 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А
DF01S (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-71]; Схема: 4Мост; Уобр: 100 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А
DF04M (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]; Схема: 4Мост; Уобр: 400 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А
DF06M (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]; Схема: 4Мост; Уобр: 600 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А
DF08M (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А
GBPC2502A (IR) В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-A]; Схема: 4Мост; Уобр: 200 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А
GBPC2506W (IR) В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост; Уобр: 600 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А
GBPC2508A (IR) В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-A]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А
GBPC2508W (IR) В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А

GBPC2510W (IR) кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост; Уобр: 1
GBPC2512A (IR) кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-A]; Схема: 4Мост; Уобр: 1.2
GBPC2512W (IR) кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост; Уобр: 1.2
GBPC3508W (IR) В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост; Уобр: 800
GBPC3508WPBF (IR) Уобр: 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост;
GBPC3510W (IR) кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост; Уобр: 1
IR25XB06H (IR) В; Упрям: 975 мВ; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [IR25XB]; Схема: 4Мост; Уобр: 600
KBPC101PBF (IR) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 3 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-46]; Схема: 4Мост; Уобр: 100 В;
KBPC102 (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 3 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-46]; Схема: 4Мост; Уобр: 200 В;
KBPC102PBF (IR) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 50 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-46]; Схема: 4Мост; Уобр: 200 В;
KBPC104PBF (IR) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 3 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-46]; Схема: 4Мост; Уобр: 400 В;
KBPC108PBF (IR) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 3 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-46]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В;
KBPC110 (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 3 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-46]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ;
KBPC602 (IR) Упрям: 1.2 В; Ипрям: 6 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр: 200 В;
KBPC604 (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 6 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр: 400 В;
KBPC606 (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 6 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр: 600 В;
KBPC608 (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 6 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В;
KBPC610 (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 6 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ;
KBPC802PBF (IR)	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр: 200 В;

Упрям: 1.1 В; Ипрям: 8 А

КВРС806 (IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 8 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр: 600 В;
КВРС808 (IR) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 8 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В;
КВРС808PBF (IR) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 8 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В;
КВРС810 (IR) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 8 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ;
100MT160PA (VISHAY) Упрям: 1.51 В; Ипрям: 100 А	Мостовой диодный выпрямитель - Схема: 6Мост; Уобр: 1.6 кВ;
110MT120K (VISHAY) 1.2 кВ; Упрям: 810 мВ; Ипрям: 110 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост; Уобр:
110MT120KB (VISHAY) 1.2 кВ; Упрям: 810 мВ; Ипрям: 110 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост; Уобр:
110MT160KPBF (VISHAY) 6Мост; Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 810 мВ; Ипрям: 110 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема:
112MT160KB (VISHAY) Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 1.57 В; Ипрям: 110 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;
160MT120KB (VISHAY) 1.2 кВ; Упрям: 810 мВ; Ипрям: 160 А	Мостовой диодный выпрямитель - [МТК]; Схема: 6Мост; Уобр:
160MT120KPBF (VISHAY) Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 810 мВ; Ипрям: 160 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост;
1КАВ40Е (VISHAY) 400 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 1.5 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-38]; Схема: 4Мост; Уобр:
26MT120 (VISHAY) 1.2 кВ; Упрям: 1.26 В; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр:
26MT120PBF (VISHAY) 1.2 кВ; Упрям: 1.26 В; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр:
2КВВ40 (VISHAY) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 1.9 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-37]; Схема: 4Мост; Уобр: 400 В;
2КВР04 (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель - [D-44]
2КВР06 (VISHAY) Упрям: 1 В; Ипрям: 2 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-44]; Схема: 4Мост; Уобр: 600 В;
2КВР08PBF (VISHAY) 800 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 2 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-44]; Схема: 4Мост; Уобр:
2КВР10PBF (VISHAY) кВ; Упрям: 1 В; Ипрям: 2 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-44]; Схема: 4Мост; Уобр: 1

2W005G (VISHAY) 2W005G-E4/1 36MB60A (VISHAY) 600 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-A]; Схема: 4Мост; Уобр:
36MT100PBF (VISHAY) кВ; Упрям: 1.19 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр: 1
36MT120 (VISHAY) 1.2 кВ; Упрям: 1.19 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-34A]; Схема: 6Мост; Уобр:
36MT120PBF (VISHAY) 1.2 кВ; Упрям: 1.19 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр:
36MT160 (VISHAY) 1.6 кВ; Упрям: 1.19 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр:
3КВР005М-Е4/45 (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель -
3КВР005М-Е4/51 (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель -
3КВР01М-Е4/45 (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель -
3КВР01М-Е4/51 (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель -
3КВР02М-Е4/45 (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель -
3КВР02М-Е4/51 (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель -
3КВР04М-Е4/45 (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель -
3КВР04М-Е4/51 (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель -
3КВР08М-Е4/45 (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель -
40MT160PB (VISHAY) кВ; Упрям: 1.45 В; Ипрям: 40 А	Мостовой диодный выпрямитель - [MTP]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.6
4GBL08 (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель - [GBL]
4GBU06 (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель - [GBU]
52MT140K (VISHAY) Уобр: 1.4 кВ; Упрям: 2.68 В; Ипрям: 55 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;
60MT120KB (VISHAY)	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;

Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 850 мВ; Ипрям: 60 А

60MT120KPBF (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост;  
Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 850 мВ; Ипрям: 60 А

60MT160K (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост; Уобр:  
1.6 кВ; Упрям: 850 мВ; Ипрям: 60 А

70MT120KPBF (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема:  
6Мост; Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А

70MT160K (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;  
Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А

70MT80K (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;  
Уобр: 800 В; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А

90MT160KPBF (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема:  
6Мост; Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 890 мВ; Ипрям: 90 А

DF04S/45 (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель -

GBPC2512WPBF (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост;  
Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А

GBPC3506A (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-A]; Схема: 4Мост; Уобр:  
600 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А

GBPC3506W (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост;  
Уобр: 600 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А

GBPC3506WPBF (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост;  
Уобр: 600 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А

GBPC3508W (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост;  
Уобр: 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А

GBPC3508W/1 (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост;  
Уобр: 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А

GBU6J-E3/72 (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [GBU]

GBU6K (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель -

GBU8J-E3/72 (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель -

GBU8M-E3/72 (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель -

KBPC106 (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [D-46]; Схема: 4Мост; Уобр:  
600 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 3 А

KBPC601 (VISHAY) Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр:  
100 В; Упрям: 1.2 В; Ипрям: 6 А

KBPC608 (VISHAY) 800 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 6 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр:
MBL104S-M3/I (VISHAY) Уобр: 400 В; Упрям: 950 мВ; Ипрям: 1 А; Траб: -55...150 °С	Мостовой диодный выпрямитель - [MBLS]; Схема: 4Мост;
MBL106S-M3/I (VISHAY) Уобр: 600 В; Упрям: 950 мВ; Ипрям: 1 А; Траб: -55...150 °С	Мостовой диодный выпрямитель - [MBLS]; Схема: 4Мост;
MBL108S-M3/I (VISHAY) Уобр: 800 В; Упрям: 950 мВ; Ипрям: 1 А; Траб: -55...150 °С	Мостовой диодный выпрямитель - [MBLS]; Схема: 4Мост;
MBL110S-M3/I (VISHAY) Уобр: 1 кВ; Упрям: 950 мВ; Ипрям: 1 А; Траб: -55...150 °С	Мостовой диодный выпрямитель - [MBLS]; Схема: 4Мост;
GBI25K (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель - [GBI25]
KBPC3504FP (SMK) 400 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [KBPC]; Схема: 4Мост; Уобр:
KBPC3504I (SMK) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [KBPC]; Схема: 4Мост; Уобр: 400 В;
SK70DH12 (SMK) 1.2 кВ; Упрям: 1.9 В; Ипрям: 68 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SEMITOR 3]; Схема: 6Мост; Уобр:
SKB 15/02 A2 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 15/04 A2 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 15/08 A2 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 15/12 A2 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 15/14 A2 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 15/16 A2 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 2/02L5A (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 2/04L5A (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 2/08L5A (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 2/12L5A (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 200/16 L1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 25/01 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 25/02 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 25/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 25/06 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -

SKB 25/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 25/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 25/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 25/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 25F/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 25F/06 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 25F/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 26/01 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 26/02 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 26/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 26/06 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 26/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 26/10 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 26/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 26/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 26/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 30/02 A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 30/04 A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 30/08 A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 30/14 A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 30/16 A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 35/02 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 35/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 35/06 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 35/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 35/10 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 35/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 35/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -

SKB 400/16 L1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 52/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 52/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 52/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель - [SEMIPONT-3]
SKB 52/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 52/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 52/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 60/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 60/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 60/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 60/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 60/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 72/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 72/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 72/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 72/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 72/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB 72/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB B 40 C1000 L5B (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKB15/02A2 (SMK) 200 В; Упрям: 2.2 В; Ипрям: 15 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SKB15]; Схема: 4Мост; Уобр:
SKB15/08A2 (SMK) 800 В; Упрям: 2.2 В; Ипрям: 15 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SKB15]; Схема: 4Мост; Уобр:
SKB15/12A2 (SMK) 1.2 кВ; Упрям: 2.2 В; Ипрям: 15 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SKB15]; Схема: 4Мост; Уобр:
SKB25/16 LEAD (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-A]
SKB25/16PBF (SMK) 1.6 кВ; Упрям: 2.2 В; Ипрям: 17 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-A]; Схема: 4Мост; Уобр:

SKB30/02A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель - [SKB/D30]
SKB33/12 (SMK) кВ; Упрям: 2.4 В; Ипрям: 33 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SKB33]; Схема: 4Мост; Уобр: 1.2
SKB50/02A3 (SMK) 200 В; Упрям: 1.6 В; Ипрям: 50 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SKB50]; Схема: 4Мост; Уобр:
SKB50/12A3 (SMK) 1.2 кВ; Упрям: 1.6 В; Ипрям: 50 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SKB50]; Схема: 4Мост; Уобр:
SKB50/16A3 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель - [SKB50]
SKD 100/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 100/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 100/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 100/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 100/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 110/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 110/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 110/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 115/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 115/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 115/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 116/12-L100 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 116/12-L75 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 116/16-L100 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 116/16-L75 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 145/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 145/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 145/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 146/12-L100 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -

SKD 146/12-L75 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 146/16-L100 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 146/16-L75 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 146/18-L 75 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 160/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 160/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 160/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 160/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 210/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 210/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 210/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 210/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 25/02 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 25/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 25/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 25/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 25/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 25/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 26/02 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 26/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 26/06 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 26/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 26/10 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 26/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 26/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 26/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 30/02 A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -

SKD 30/04 A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 30/08 A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 30/12 A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 30/14 A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 30/16 A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 31/02 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 31/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 31/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 31/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 31/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 31/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 33/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 33/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 33/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 33/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 33/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 33/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 35/02 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 35/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 35/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 35/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 35/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 36/02 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 36/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 36/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 36/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 36/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 36/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -

SKD 51/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 51/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 51/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 51/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 51/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 51/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 53/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 53/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 53/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 53/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 53/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 60/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 60/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 60/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 60/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 60/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 62/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 62/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 62/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 62/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 62/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 75 GAL 123 D (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 82/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 82/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 82/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 82/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 82/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -

SKD 82/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 83/04 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 83/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 83/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 83/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 83/16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD 83/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD110/18 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD116/16-L75 (SMK) Уобр: 1.6 кВ; Ипрям: 110 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SEMIPONT-6]; Схема: 6Мост;
SKD210/08 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель - [SEMIPONT-4]
SKD210/16PBF (SMK) Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 1.65 В; Ипрям: 210 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SEMIPONT-4]; Схема: 6Мост;
SKD230/12 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель - [SEMIPONT7]
SKD25/02 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель - [SKD25]
SKD25/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель - [SKD25]
SKD30/02A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD30/04A1 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель - [SKB/D30]
SKD30/14A1 (SMK) Уобр: 1.4 кВ; Упрям: 2.2 В; Ипрям: 30 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SKB/D30]; Схема: 6Мост;
SKD31/02 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -
SKD31/1696046-0 (SMK) 6Мост; Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 1.75 В; Ипрям: 31 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SEMIPONT-1]; Схема:
SKD31F16 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель - [SEMIPONT-1]
SKD33/14 (SMK) 1.4 кВ; Упрям: 1.6 В; Ипрям: 33 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SEMIPONT-1]; Схема: 6Мост; Уобр:
SKD50/08A3 (SMK) 800 В; Упрям: 1.6 В; Ипрям: 50 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SKD50]; Схема: 6Мост; Уобр:
SKD51/14 (SMK)	Мостовой диодный выпрямитель -

SKD53/14 (SMK) кВ; Упрям: 1.5 В; Ипрям: 53 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SKD50]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.4
SKD62/12GP (SMK) Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 1.8 В; Ипрям: 60 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SEMIPONT-3]; Схема: 6Мост;
SKD62/16GP (SMK) Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 1.8 В; Ипрям: 60 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SEMIPONT-3]; Схема: 6Мост;
SKD62/18GP (SMK) Уобр: 1.8 кВ; Упрям: 1.8 В; Ипрям: 60 А	Мостовой диодный выпрямитель - [SEMIPONT-3]; Схема: 6Мост;
SKD83/12 (SMK) 1.45 В; Ипрям: 83 А	Мостовой диодный выпрямитель - Схема: 6Мост; Уобр: 1.2 кВ; Упрям:
DB107 LEAD (DC)	
KBPC1002 (DC) 200 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 10 А	Мостовой диодный выпрямитель - [KBPC-8[10]]; Схема: 4Мост; Уобр:
KBPC1004 (DC)	Мостовой диодный выпрямитель - [KBPC-8[10]]; Схема: 4Мост
KBPC2506 LEAD (DC)	Мостовой диодный выпрямитель - [MB-25]; Схема: 4Мост
KBU10B (DC)	
KBU10D (DC) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 10 А	Мостовой диодный выпрямитель - [KBU]; Схема: 4Мост; Уобр: 200 В;
KBU4G (DC)	Мостовой диодный выпрямитель - [KBU]; Схема: 4Мост
KBU4J (DC)	Мостовой диодный выпрямитель - [KBU]; Схема: 4Мост
KBU4M (DC)	Мостовой диодный выпрямитель - [KBU]; Схема: 4Мост
KBU6D (DC)	Мостовой диодный выпрямитель - [KBU]; Схема: 4Мост
KBU8B (DC)	
RS204 (DC) Упрям: 1 В; Ипрям: 2 А	Мостовой диодный выпрямитель - [RS-2]; Схема: 4Мост; Уобр: 400 В;
RS205 (DC) Упрям: 1 В; Ипрям: 2 А	Мостовой диодный выпрямитель - [RS-2]; Схема: 4Мост; Уобр: 600 В;
RS403 (DC) 1 В; Ипрям: 4 А	Мостовой диодный выпрямитель - [KBL]; Схема: 4Мост; Уобр: 200 В; Упрям:
RS803 (DC) Упрям: 1 В; Ипрям: 8 А	Мостовой диодный выпрямитель - [KBU]; Схема: 4Мост; Уобр: 200 В;

- 100MT160PA (VISH) Мостовой диодный выпрямитель - Схема: 6Мост; Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 1.51 В; Ипрям: 100 А; Примечание: стандартный
- 110MT120K (VISH) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 810 мВ; Ипрям: 110 А; Примечание: стандартный
- 110MT120KB (VISH) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 810 мВ; Ипрям: 110 А; Примечание: стандартный
- 110MT140KB (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.4 кВ; Упрям: 810 мВ; Ипрям: 110 А
- 110MT160KPBF (VISH) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 810 мВ; Ипрям: 110 А; Примечание: стандартный
- 112MT120KB (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 1.57 В; Ипрям: 110 А
- 112MT160KB (VISH) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 1.57 В; Ипрям: 110 А; Примечание: стандартный
- 130MT120KB (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 780 мВ; Ипрям: 130 А
- 160MT120KB (VISH) Мостовой диодный выпрямитель - [МТК]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 810 мВ; Ипрям: 160 А; Примечание: стандартный
- 160MT120KPBF (VISH) Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 810 мВ; Ипрям: 160 А; Примечание: стандартный
- 1КАВ40Е (VISH) Мостовой диодный выпрямитель - [D-38]; Схема: 4Мост; Уобр: 400 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 1.5 А; Примечание: стандартный
- 1КАВ80ЕРВF (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-38]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 1.5 А
- 26МВ120А (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-34А]; Схема: 4Мост; Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А
- 26МВ120АРВF (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-34А]; Схема: 4Мост; Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А
- 26МВ160А (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-34А]; Схема: 4Мост; Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А
- 26МВ60АРВF (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-34А]
- 26МВ80А (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-34А]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А
- 26МВ80АРВF (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-34А]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А
- 26МТ100 (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр: 1

кВ; Упрям: 1.26 В; Ипрям: 25 А

26MT120 (VISH) Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.2 кВ;  
Упрям: 1.26 В; Ипрям: 25 А; Примечание: стандартный

26MT120PBF (VISH) Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр:  
1.2 кВ; Упрям: 1.26 В; Ипрям: 25 А; Примечание: стандартный

26MT40 (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр:  
400 В; Упрям: 1.26 В; Ипрям: 25 А

26MT60 (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - Схема: 6Мост; Уобр: 600 В;  
Упрям: 1.26 В; Ипрям: 25 А

26MT80 (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр:  
800 В; Упрям: 1.26 В; Ипрям: 25 А

26MT80PBF (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр:  
800 В; Упрям: 1.26 В; Ипрям: 25 А

2КВВ40 (VISH) Мостовой диодный выпрямитель - [D-37]; Схема: 4Мост; Уобр: 400 В;  
Упрям: 1.1 В; Ипрям: 1.9 А; Примечание: стандартный

2КВР01 (EIC) Мостовой диодный выпрямитель -

2КВР02 (EIC) Мостовой диодный выпрямитель -

2КВР02 (INVAC) Мостовой диодный выпрямитель - [D-37]

2КВР02М (FAIR) Мостовой диодный выпрямитель -

2КВР04 (EIC) Мостовой диодный выпрямитель -

2КВР04 (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-44]; Схема: 4Мост; Уобр: 400 В;  
Упрям: 1 В; Ипрям: 2 А

2КВР06М (FAIR) Мостовой диодный выпрямитель -

2КВР06PBF (VISH) Мостовой диодный выпрямитель - [D-44]; Схема: 4Мост; Уобр:  
600 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 2 А; Примечание: стандартный

2КВР08 (EIC) Мостовой диодный выпрямитель -

2КВР08М (FAIR) Мостовой диодный выпрямитель -

2КВР08М/1 (GS) Мостовой диодный выпрямитель - [D-44]

2КВР10 (VISH/IR) Мостовой диодный выпрямитель - [D-44]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ;  
Упрям: 1 В; Ипрям: 2 А

2W08 (SENSIT) Мостовой диодный выпрямитель -

2W10G (GS) Мостовой диодный выпрямитель - [DO-9x5]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ;  
Упрям: 1.1 В; Ипрям: 2 А

2W10M (MCC) Мостовой диодный выпрямитель - [DO-9x5]

2W10M (YJ) Ипрям: 2 А	Мостовой диодный выпрямитель - Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ; Упрям: 1.1 В;
36MB120A (VISH/IR) 1.2 кВ; Упрям: 1 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-34A]; Схема: 4Мост; Уобр:
36MB140APBF (VISH/IR) Уобр: 1.4 кВ; Упрям: 1.2 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-34A]; Схема: 4Мост;
36MB60A (VISH) В; Упрям: 1 В; Ипрям: 35 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-A]; Схема: 4Мост; Уобр: 600
36MT100PBF (VISH) кВ; Упрям: 1.19 В; Ипрям: 35 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр: 1
36MT120 (VISH) кВ; Упрям: 1.19 В; Ипрям: 35 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [D-34A]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.2
36MT120PBF (VISH) 1.2 кВ; Упрям: 1.19 В; Ипрям: 35 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр:
36MT140PBF (VISH/IR) 1.4 кВ; Упрям: 1.19 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр:
36MT160 (VISH) Упрям: 1.19 В; Ипрям: 35 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.6 кВ;
36MT80 (VISH/IR) 800 В; Упрям: 1.19 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-63]; Схема: 6Мост; Уобр:
36MB40A (VISH/IR) 400 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-34A]; Схема: 4Мост; Уобр:
36MB60A (VISH/IR) 600 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-34A]; Схема: 4Мост; Уобр:
36MB80A (VISH/IR) 800 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-34A]; Схема: 4Мост; Уобр:
40MT160PB (VISH) кВ; Упрям: 1.45 В; Ипрям: 40 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [MTP]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.6
4GBL08 (VISH/IR) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 4 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBL]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В;
4GBU06 (VISH/IR) 600 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 4 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBU]; Схема: 4Мост; Уобр:
52MT140K (VISH) 1.4 кВ; Упрям: 2.68 В; Ипрям: 55 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр:
52MT140KB (VISH/IR) Уобр: 1.4 кВ; Упрям: 2.68 В; Ипрям: 55 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;

60MT120KB (VISH) Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 850 мВ; Ипрям: 60 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;
60MT120KPBF (VISH) 1.2 кВ; Упрям: 850 мВ; Ипрям: 60 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост; Уобр:
60MT160K (VISH) Упрям: 850 мВ; Ипрям: 60 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A]; Схема: 6Мост; Уобр: 1.6 кВ;
6GBU08 (VISH/IR) 800 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 6 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBU]; Схема: 4Мост; Уобр:
70MT120KPBF (VISH) Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;
70MT160K (VISH) 1.6 кВ; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр:
70MT160KB (VISH/IR) Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;
70MT80K (VISH) 800 В; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост; Уобр:
70MT80KB (VISH/IR) Уобр: 800 В; Упрям: 1.55 В; Ипрям: 70 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;
8GBU06 (VISH/IR) 600 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 8 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-40]; Схема: 4Мост; Уобр:
8GBU10 (VISH/IR) кВ; Упрям: 1 В; Ипрям: 8 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBU]; Схема: 4Мост; Уобр: 1
90MT120KB (VISH/IR) Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 1.65 В; Ипрям: 90 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;
90MT140KB (VISH/IR) Уобр: 1.4 кВ; Упрям: 1.65 В; Ипрям: 90 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;
90MT160KPBF (VISH) Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 890 мВ; Ипрям: 90 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;
93MT160KB (VISH/IR) Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 890 мВ; Ипрям: 90 А	Мостовой диодный выпрямитель - [INT-A PAK]; Схема: 6Мост;
BR1010 (MCC) кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 10 А BR1010-BP	Мостовой диодный выпрямитель - [KBPC-8[10]]; Схема: 4Мост; Уобр: 1
BR310 (MCC) Упрям: 1 В; Ипрям: 3 А	Мостовой диодный выпрямитель - [BR-3]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ;
D15XB60 (SHIN)	Мостовой диодный выпрямитель - Схема: 4Мост
DB107 (MCC) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [DB-1]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ;

DB107S (MCC) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 1 А SDB107-TP	Мостовой диодный выпрямитель - [DB-1S]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ;
DB157 (MCC) 1.1 В; Ипрям: 1.5 А; Примечание: 1.5 Amp Single Phase BridgeRectifier 1000 Volts; Траб: -55...150 °С	Мостовой диодный выпрямитель - Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ; Упрям:
DF005M (VISH/IR) В; Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]; Схема: 4Мост; Уобр: 50
DF005S (VISH/IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-71]; Схема: 4Мост; Уобр: 50 В;
DF01S (VISH/IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-71]; Схема: 4Мост; Уобр: 100 В;
DF02M (VISH/IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]; Схема: 4Мост; Уобр: 200 В;
DF04M (VISH/IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]; Схема: 4Мост; Уобр: 400 В;
DF04M LEAD (FAIR)	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]
DF04M_NL (FAIR) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 1.5 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]; Схема: 4Мост; Уобр: 400 В;
DF06M (VISH/IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]; Схема: 4Мост; Уобр: 600 В;
DF06S (VISH/IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-71]; Схема: 4Мост; Уобр: 600 В;
DF08M (GI) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В;
DF08M (VISH/IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В;
DF08M-E3/45 (GI) 800 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]; Схема: 4Мост; Уобр:
DF08M-E3/45 (GS)	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]
DF08S (VISH/IR) Упрям: 1 В; Ипрям: 1 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-71]; Схема: 4Мост; Уобр: 800 В;
DF10M LEAD (FAIR)	Мостовой диодный выпрямитель - [D-70]
DF10S LEAD (FAIR)	Мостовой диодный выпрямитель - [D-71]

FUO22-12N1 (IXYS) Упрям: 1.2 В; Ипрям: 100 А	Мостовой диодный выпрямитель - Схема: 6Мост; Уобр: 1.2 кВ;
GBPC2502A (VISH/IR) 200 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-A]; Схема: 4Мост; Уобр:
GBPC2508A (VISH/IR) 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-A]; Схема: 4Мост; Уобр:
GBPC2512A (VISH/IR) 1.2 кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-A]; Схема: 4Мост; Уобр:
GBPC2512WPBF (VISH) Уобр: 1.2 кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 25 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост;
GBPC3508W (VISH) Уобр: 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост;
GBPC3508W/1 (GI)	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]
GBPC3508W/1 (VISH) Уобр: 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А; Примечание: стандартный	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост;
GBPC3508WPBF (VISH/IR) Уобр: 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост;
GBPC3510W (VISH/IR) Уобр: 1 кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [GBPC-W]; Схема: 4Мост;
GBU6J (GI)	Мостовой диодный выпрямитель - [KBU]
GBU806 (DIO)	Мостовой диодный выпрямитель -
GBU8M-E3/72 (GS)	Мостовой диодный выпрямитель -
HSMS-280P (AVAGO) Уобр: 70 В; Упрям: 400 мВ; Ипрям: 1 А; Примечание: Low reverse leakage Schottky diode	Мостовой диодный выпрямитель - [SOT-323-6]; Схема: 4Мост;
HSMS-285P (AVAGO) Уобр: 2 В; Упрям: 150 мВ; Ипрям: 1 А; Примечание: Zero bias small signal detector diode	Мостовой диодный выпрямитель - [SOT-323-6]; Схема: 4Мост;
IR25XB06H (VISH/IR) 600 В; Упрям: 975 мВ; Ипрям: 25 А	Мостовой диодный выпрямитель - [IR25XB]; Схема: 4Мост; Уобр:
KBPC101PBF (VISH/IR) 100 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 3 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-46]; Схема: 4Мост; Уобр:
KBPC102PBF (VISH/IR) 200 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 3 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-46]; Схема: 4Мост; Уобр:
KBPC104PBF (VISH/IR) 400 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 3 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-46]; Схема: 4Мост; Уобр:
KBPC108PBF (VISH/IR)	Мостовой диодный выпрямитель - [D-46]; Схема: 4Мост; Уобр:

800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 3 А

KBPC1508W (SENSIT)	Мостовой диодный выпрямитель - [KBPC-8[10]]; Схема: 4Мост
KBPC5010 (MCC) Упрям: 1.2 В; Ипрям: 50 А	Мостовой диодный выпрямитель - [MB-25]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ;
KBPC604 (VISH/IR) 400 В; Упрям: 1 В; Ипрям: 6 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр:
KBPC610 (VISH/IR) кВ; Упрям: 1 В; Ипрям: 6 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр: 1
KBPC808 (VISH/IR) 800 В; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 8 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр:
KBPC810 (VISH/IR) кВ; Упрям: 1.1 В; Ипрям: 8 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-72]; Схема: 4Мост; Уобр: 1
KBU4B (GI)	Мостовой диодный выпрямитель - Схема: 4Мост
KBU610 (SEP)	Мостовой диодный выпрямитель - [KBU]; Схема: 4Мост
KBU6J (GI)	Мостовой диодный выпрямитель - [KBU]; Схема: 4Мост
KBU6M (MIC) Упрям: 1 В; Ипрям: 6 А	Мостовой диодный выпрямитель - [KBU]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ;
MB8S (MCC) MB8S-TP MDB10SV (FAIR)	Выпрямительный диод - [MBS1]
PB3010-E3/45 (VISH/IR) кВ; Ипрям: 30 А; Примечание: RECTIFIER, BRIDGE, 1000V, 30A, PB	Мостовой диодный выпрямитель - Схема: 4Мост; Уобр: 1
PB4010-E3/45 (VISH/IR) кВ; Ипрям: 40 А; Примечание: RECTIFIER, BRIDGE, 1000V, 40A, PB	Мостовой диодный выпрямитель - Схема: 4Мост; Уобр: 1
SDB157 (MCC) Упрям: 1.1 В; Ипрям: 1.5 А; Примечание: 1.5 Amp Single Phase BridgeRectifier 1000 Volts; Траб: -55...150 °C	Мостовой диодный выпрямитель - [SDB-1]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ;
SDB157-TP	
VS-36MB160APBF (VISH/IR) Уобр: 1.6 кВ; Упрям: 1.2 В; Ипрям: 35 А	Мостовой диодный выпрямитель - [D-34A]; Схема: 4Мост;
VS-36MB40APBF (VISH/IR) В; Упрям: 1.14 В; Ипрям: 35 А; Траб: -55...150 °C	Мостовой диодный выпрямитель - Схема: 4Мост; Уобр: 400
W10M (MCC) Упрям: 1 В; Ипрям: 1.5 А	Мостовой диодный выпрямитель - [DO-9x5]; Схема: 4Мост; Уобр: 1 кВ;

